


# Relatório 1 do projeto

Vinícius de Barros Silva

Para obter o polinômio que designa o funcionamento do LFSR-Galois faz-se a conta ( $N^{\circ}\text{USP} \bmod 2048$ ), no caso o número USP é 10335913, portanto o resultado é 1705, em binário 0110 1010 1001, o que resulta no polinômio  $x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x + 1$ .

A estrutura do circuito LFSR é

(C)

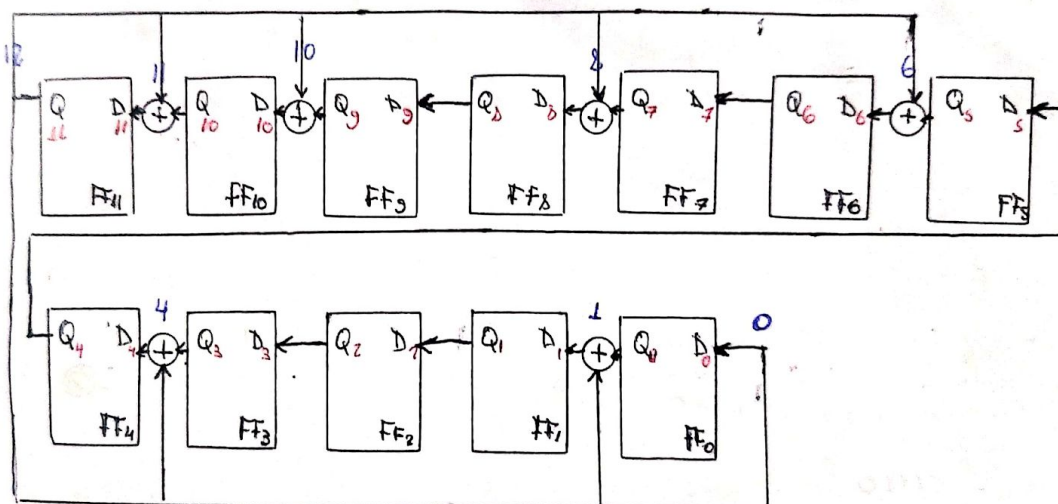

A descrição em VHDL do projeto é dada por :

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
4
5
6  entity lfsr is
7
8      generic
9      (
10         WIDTH : natural := 12
11     );
12     port
13     (
14         Q : out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1
15         clk : in STD_LOGIC;
16         rst : in STD_LOGIC
17     );
18
19 end lfsr;
20
21 architecture estrutural of lfsr is
22
23     COMPONENT d_reg
24     port
25     (
26         clk : in  STD_LOGIC;
27         load : in  STD_LOGIC;
28         d : in  STD_LOGIC;
29         q : out STD_LOGIC
30     );
31     END COMPONENT;
32
33     signal q_s : STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
34     signal d_s : STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
35
36     begin
37
38
39     -- for generate para criar lfsr
40     R1 : FOR N IN WIDTH-1 downto 0 GENERATE
```

```

41  -- instanciando o lfsr
42      D0 :d_reg
43      PORT MAP(clk, '1', d_s(N), q_s(N));
44
45  END GENERATE R1;
46
47  -- Mapeando a saída e entrada de cada d_reg
48
49  -- Para o Dreg 0
50      d_s(0) <= q_s(11) or rst ;
51      Q(0) <= q_s(0);
52
53  -- Para os FFs com xor
54      d_s(1) <= ((q_s(0) xor q_s(11)) or rst);
55      Q(1) <= q_s(1);
56
57      d_s(4) <= ((q_s(3) xor q_s(11)) or rst);
58      Q(4) <= q_s(4);
59
60      d_s(6) <= ((q_s(5) xor q_s(11)) or rst);
61      Q(6) <= q_s(6);
62
63      d_s(8) <= ((q_s(7) xor q_s(11)) or rst);
64      Q(8) <= q_s(8);
65
66      d_s(10) <= ((q_s(9) xor q_s(11)) or rst);
67      Q(10) <= q_s(10);
68
69      d_s(11) <= ((q_s(10) xor q_s(11)) or rst);
70      Q(11) <= q_s(11);
71  -- Para os FFs sem xor
72      d_s(2) <= (q_s(1) or rst) ;
73      Q(2) <= q_s(2);
74
75      d_s(3) <= (q_s(2) or rst) ;
76      Q(3) <= q_s(3);
77
78      d_s(5) <= (q_s(4) or rst) ;
79      Q(5) <= q_s(5);
80
81
82      d_s(7) <= (q_s(6) or rst) ;
83      Q(7) <= q_s(7);
84
85      d_s(9) <= (q_s(8) or rst) ;
86      Q(9) <= q_s(9);
87  end architecture estrutural;

```

Segue o código do testbench :

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity tb_rand_num is
7
8  generic (
9      WIDTH: natural := 12
10 );
11
12 end tb_rand_num;
13
14 architecture test of tb_rand_num is
15
16     component rand_num
17         generic
18         (
19             WIDTH : natural := 12
20         );
21         port
22         (
23             clk : in  STD_LOGIC;
24             rst: in  STD_LOGIC;
25             Q0  : out STD_LOGIC;
26             Q1  : out STD_LOGIC
27         );
28
29
30     end component;
31
32     component stimuli_rand_num is
33         generic
34         (
35             WIDTH : natural := 12
36         );
37         port
38         (
39             clk      : out STD_LOGIC;
40             rst      : out STD_LOGIC

```

```

41     );
42     end component;
43
44     -- sinais
45     signal clk_s, rst_s : STD_LOGIC;
46     signal Q0_s : STD_LOGIC;
47     signal Q1_s : STD_LOGIC;
48
49     begin
50
51         -- Instantiate DUT
52         dut : rand_num
53             port map
54             (
55                 clk          => clk_s,
56                 rst          => rst_s,
57                 Q0           => Q0_s,
58                 Q1           => Q1_s
59             );
60
61         -- Instantiate stimuli generation module
62         test : stimuli_rand_num
63             port map
64             (
65                 clk          => clk_s,
66                 rst          => rst_s
67             );
68
69     end architecture test;

```

O código para o componente Stimuli segue anexado abaixo :

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  -- teste para o lsfr galois
6  entity stimuli_lfsr is
7      generic
8      (
9          CLK_PERIOD      : TIME    := 10ns;
10         WIDTH           : natural := 12
11     );
12     port
13     (
14         clk              : out STD_LOGIC;
15         rst              : out STD_LOGIC
16     );
17
18 end stimuli_lfsr ;
19
20 architecture test of stimuli_lfsr is
21     signal clk_s : STD_LOGIC;
22
23     component clock_generator
24     generic (
25         CLK_PERIOD      : TIME    := 10ns
26     );
27
28     port (
29         clk : out STD_LOGIC
30     );
31
32 end component ;
33
34 begin
35
36
37     clk <= clk_s;
38
39     clock: clock_generator
40         port map

```



```

41      (
42      clk      => clk_s
43      );
44
45
46      sim : process
47
48          procedure inicia_reset is
49          begin
50              rst <= '0';
51          end procedure inicia_reset;
52
53          procedure reset_activate is      -- reset activation procedure
54          begin
55              wait until falling_edge(CLK_s);
56              rst <= '1';
57              wait for CLK_PERIOD;
58              rst <= '0';
59          end procedure reset_activate;
60
61
62
63      begin
64          -- inicia reset em 0
65          inicia_reset;
66          wait for CLK_PERIOD;
67          -- depois de reset em 0, seta o reset para dar inicio ao funcionamento do lsfr
68          reset_activate;
69          wait for 22*CLK_PERIOD;
70          -- após 22 ciclos reseta denovo
71          reset_activate;
72
73
74
75          wait;
76      end process sim;
77  end architecture test;

```

 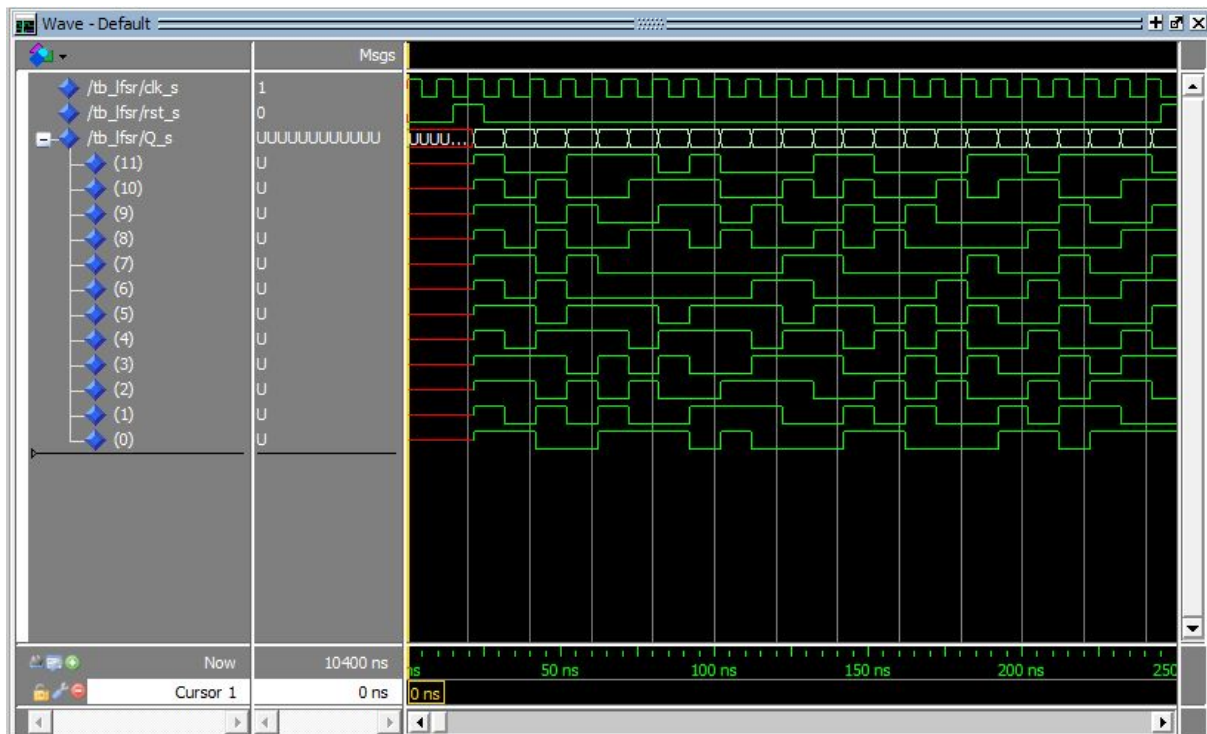As cartas de tempos referentes ao funcionamento do LFSR e do rand\_num são respectivamente :





Pode-se observar através da carta de tempos que o funcionamento do LFSR apresentou coerência com o resultado do LFSR gerado pelo site

(<https://leventozturk.com/engineering/crc/>).

Para facilitar a visualização, seguem anexadas 3 interações com a identificação da saída Q:



**Configure!**

Estrutura : ? Galois LFSR ▼

Polinomial : ? Selecione ▼ ou **CONSTRUA** ou entre abaixo

? 1110101010011 Bin ▼ Xn a X0 ▼

$$x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^1 + x^0$$

Inicializar : ? 0111111111111

Largura de dados : ? 1

Direção do Processo : d [n] a d [0] ▼

---

**Gerar código**

Rapidez : ? ☒

Resultado : ? Módulo Verilog ▼

Gerar

---

**Calcular saída**


Dados de entrada : ? 1

Verbose ☐ Formato Bin ▼ MSB ▼ bit / byte ▼

Formato de saída : o [n] a o [0] ▼ Bin ▼

Calcular

Saída Galois LFSR: ? 001010101101

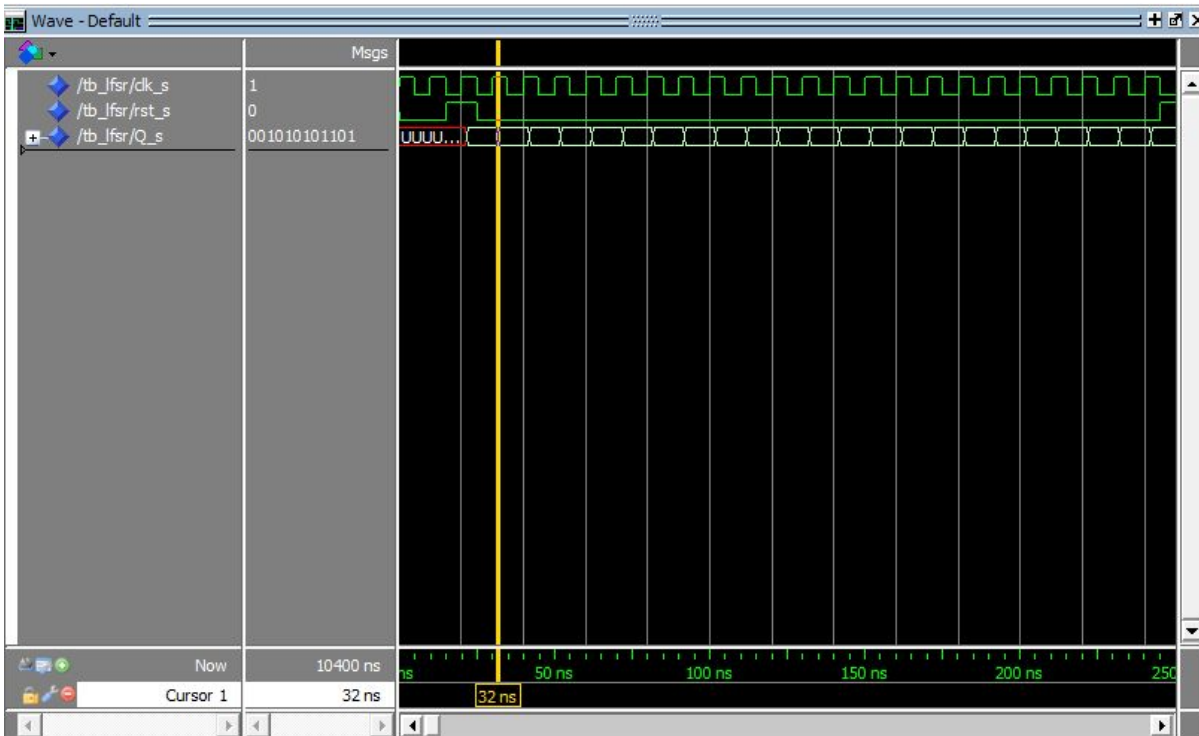

**Bem-vindos!**

Estrutura : ?

Polinomial : Seleccione ou **CONSTRUA** entre abaixo

1110101010011 Bin Xn a Xo

$$x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^1 + x^0$$

Inicializar : 0001010101101

Largura de dados : 1

Direção do Processo d [n] a d [0]

---

**Gerar Código**

Rapidez : ☒

Resultado : Módulo Verilog

Gerar

---

**Calcular saída**

Dados de entrada Verboso Formato MSB bit / byte

1


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Formato de saída o [n] a o [0] Bin

Calcular

Saída Galois LFSR:

010101011010

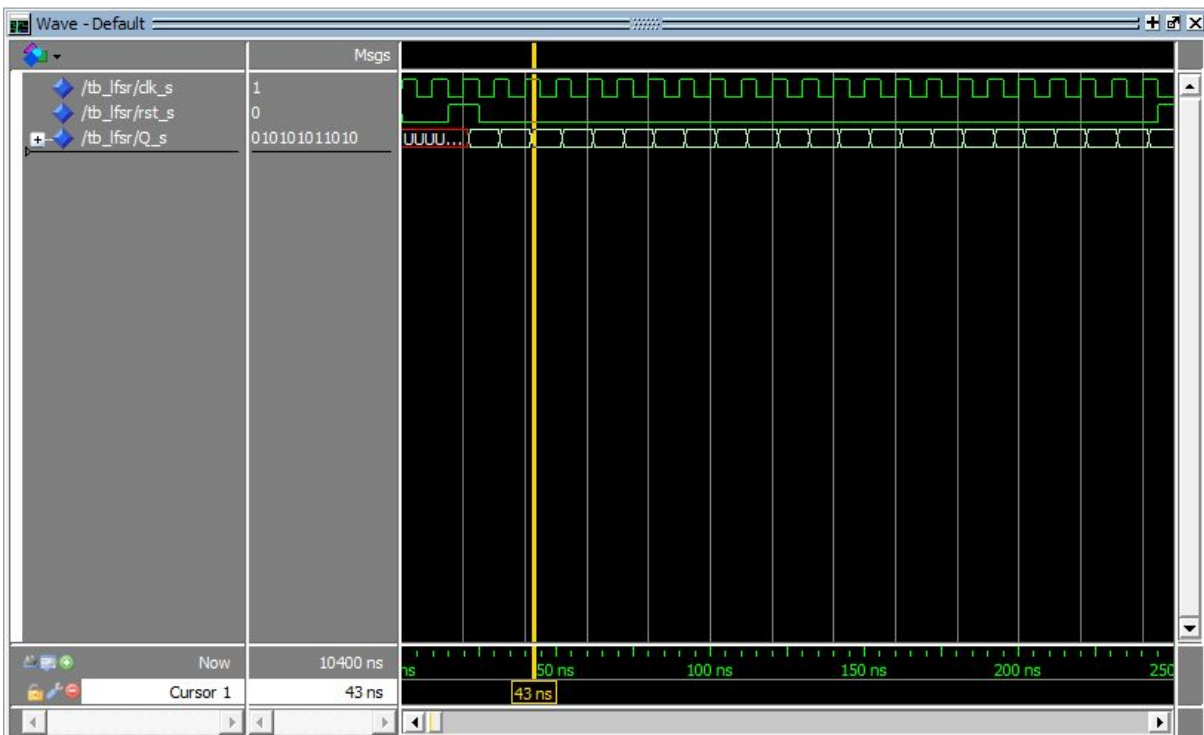

Wellkom!

Estrutura : ?

Polinomial : ?

Galois LFSR

Selecione ou CONSTRUA ou entre abaixo

1110101010011

Bin Xn a X0

12 11 10 8 6 4 1 0

$X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^6 + X^4 + X^1 + X^0$

Inicializar : ?

0010101011010

Largura de dados : ?

1

Direção do Processo

d [n] a d [0]

Gerar Código

Rapidez : ?

Módulo Verilog

Resultado : ?

Gerar

Calcular saída

Dados de entrada

1

Verbozo ☐ Formato Bin MSB bit / byte


Formato de saída

o [n] a o [0] Bin

Calcular

Saída Galois LFSR:

101010110100

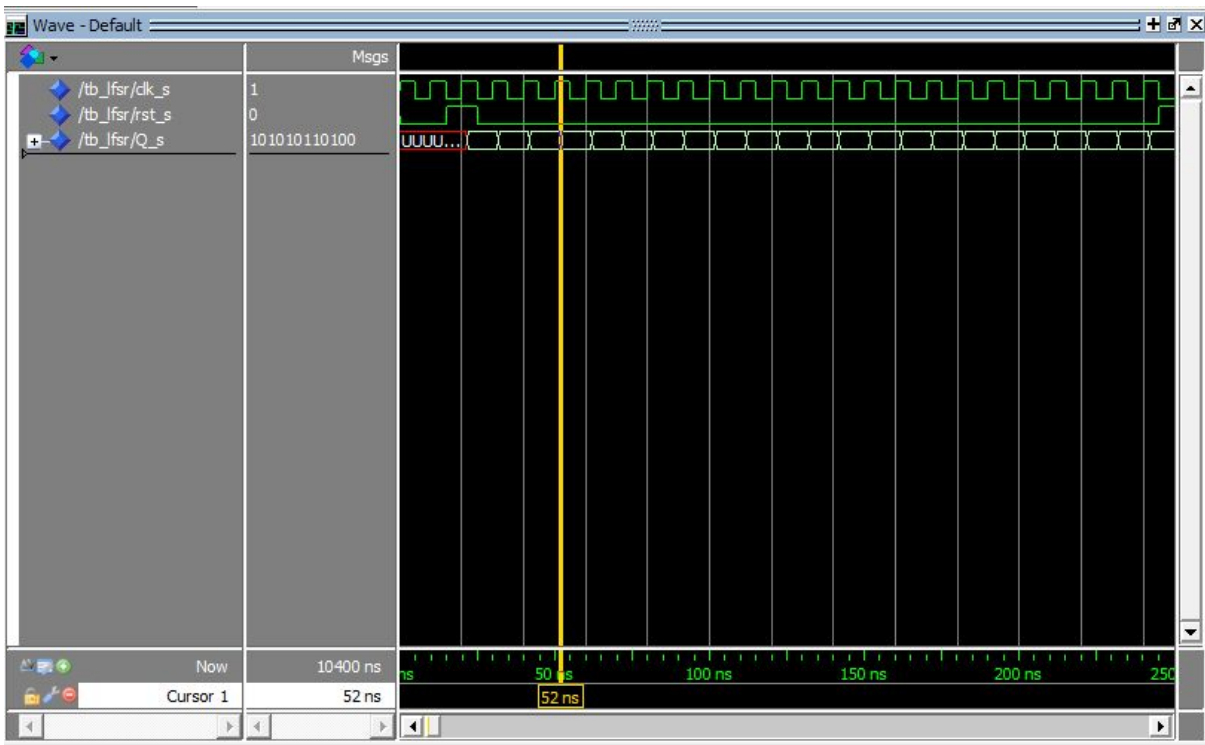

As demais interações do site estão na pasta juntas ao documento pdf aqui presente, como também pode-se encontrar as imagens do Wave e todos os códigos em vhdl utilizados para desenvolver o LFSR e o rand\_num.

A Fim de melhorar a aleatoriedade do gerador de números utiliza-se um LFSR de 12 bits para gerar o vetor aleatório de 2 bits. Uma vez que a sequência do LFSR de 12 bits passa por todos números até se repetir novamente, já a sequência menor de dois bits gerada a partir da sequência de 12 bits, repete seus números durante o ciclo da sequência maior. Tendo isso em vista, pode-se dizer que a sequência de 2 bits apresenta um comportamento aparentemente aleatório. Vale a pena notar que a sequência de 2 bits não é puramente

aleatória, já que segue uma outra sequência que depende da sequência pseudo-aleatória de 12 bits, e para ser aleatória precisaria ser gerada a partir de uma medida de algo realmente aleatório na natureza.