


# Vinícius de Barros Silva 10335913

## a) Para a FSM Guru

1c) captura: imagem do Wave onde fique evidente os 3 estados de espera da FSM Guru e de suas relações com os sinais respectivos que os liberam

1t) texto: para cada evento acima, explicar o ocorrido de acordo com a interação do circuito com o ambiente externo.


## START\_WALKING - START STEP

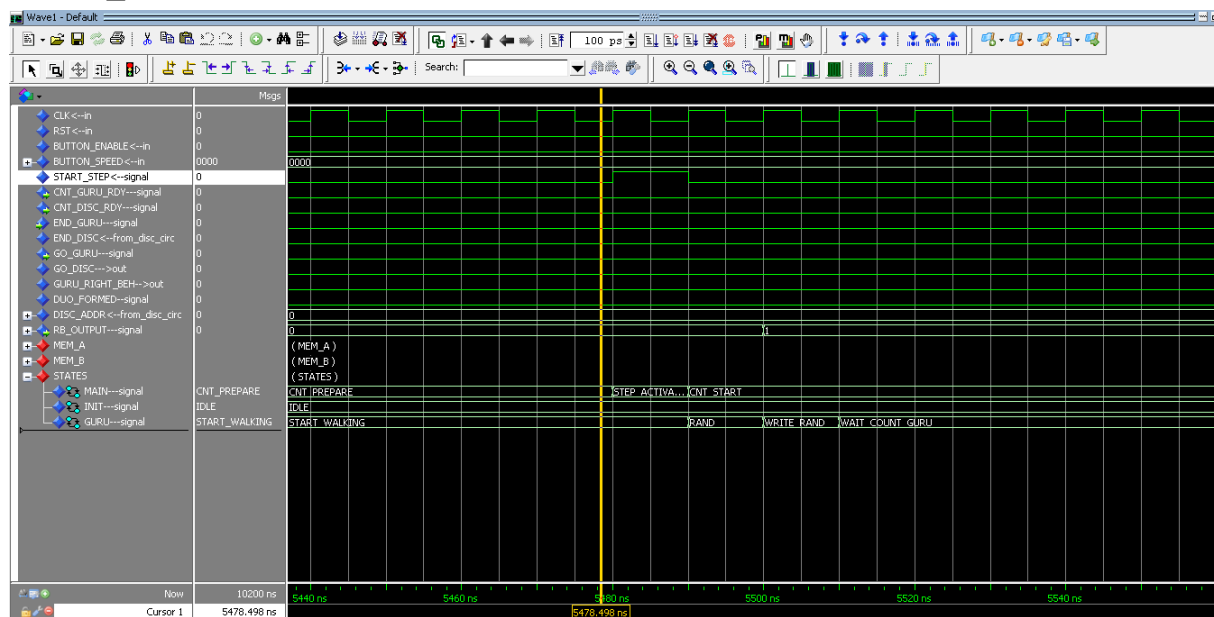

(Imagem 1)

Após a inicialização do tabuleiro, a FSM\_GURU recebe o sinal START\_STEP = 1 isso faz com que a máquina mude para o estado RAND para receber o número aleatório para determinar a posição inicial do guru, para o usuário nada acontece, o tabuleiro está em branco nesse momento.


## WAIT\_COUNT\_GURU - CNT\_GURU\_RDY

 

(Imagem 2)

Nesse estado a FSM\_GURU aguarda o sinal CNT\_GURU\_RDY para poder dar um passo com o guru, quando CNT\_GURU\_RDY = 1, teremos a mudança para o estado INCR onde incrementamos o contador para mudar a posição do guru. Do ponto de vista do usuário, até esse momento o guru apareceu na posição aleatória determinada.


## CHECK\_LAST - GO\_GURU e END\_GURU

 

(Imagem 3)


Aqui a FSM\_GURU aguarda o sinal GO\_GURU = 1 para junto ao sinal END\_GURU decidir qual o próximo estado, isto é, se escreve o guru na posição incrementada, se escreve duo caso haja encontro ou se o guru ultrapassou a borda do tabuleiro e uma nova rodada deve iniciar. Do ponto de vista do usuário, essa transição de estado trata dos passos do guru, se ele andou uma casa, se encontrou o discípulo ou se passou do tabuleiro.

2c) captura: imagem dos eventos em SIM-2 e SIM-3 com os estados de finalização da iteração e o sinais que os determinam.

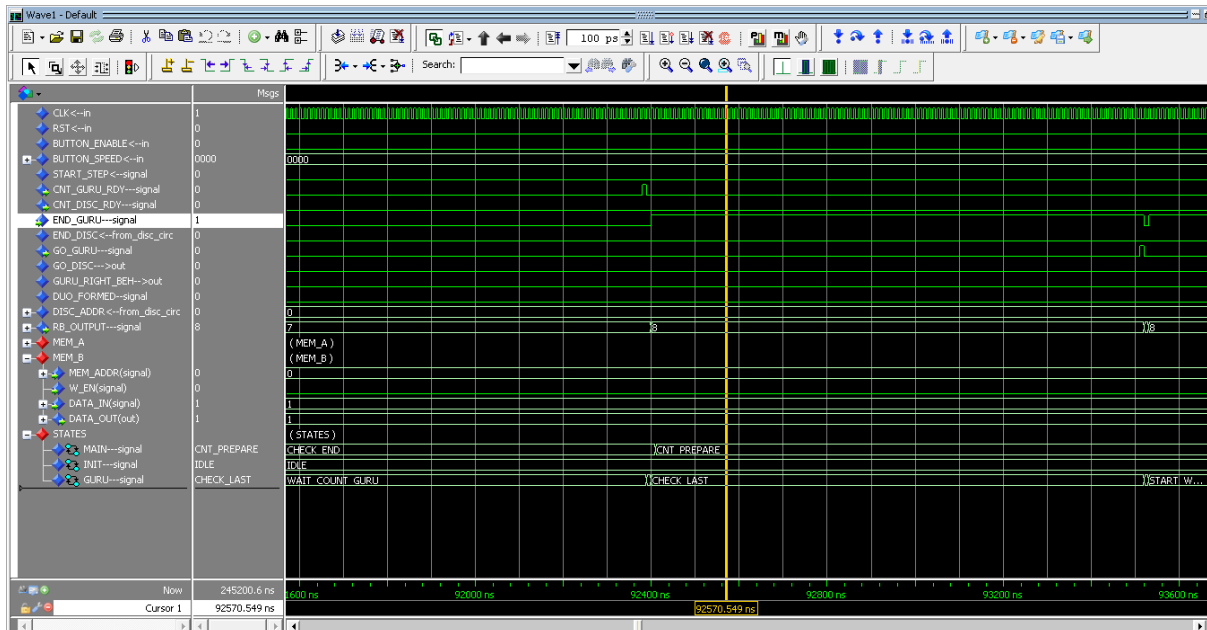


(Imagem 4)

Momento em que o GURU incrementa para 8 e assim  $END\_GURU = 1$  e a FSM GURU passa ao estado LAST indicando que houve overflow, isto é, o guru passou pela borda do tabuleiro sem o discípulo ter sido ativado e uma nova rodada deve iniciar.

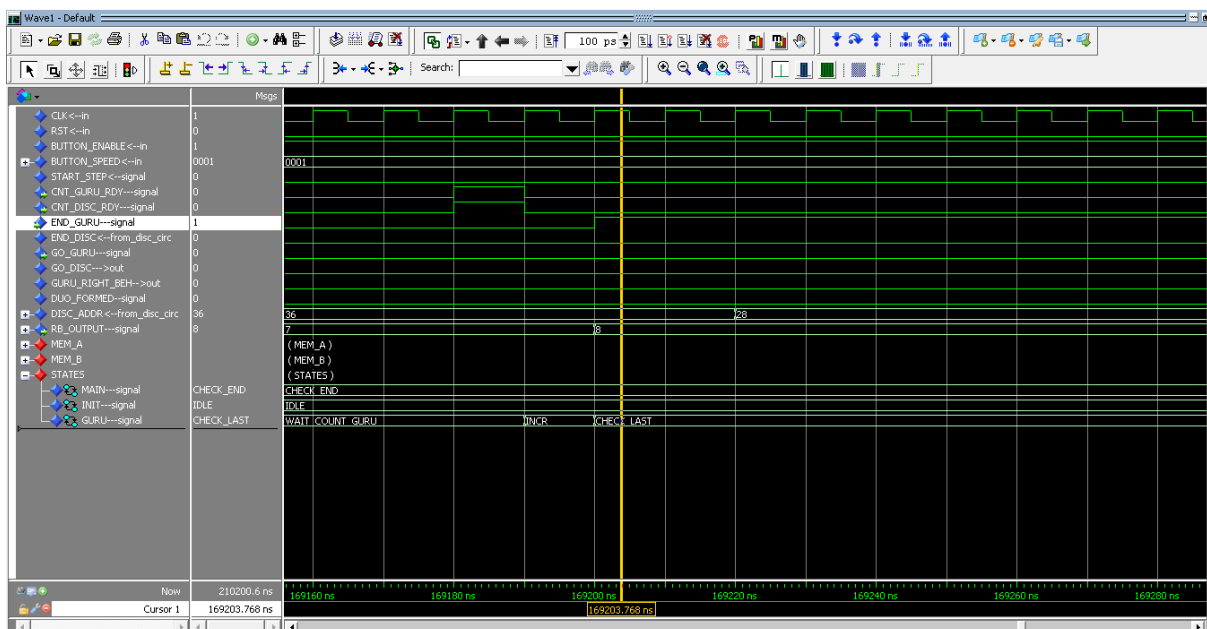

(Imagem 5)

Momento em que  $END\_GURU = 1$  e espera a FSM\_DISC chegar ao fim

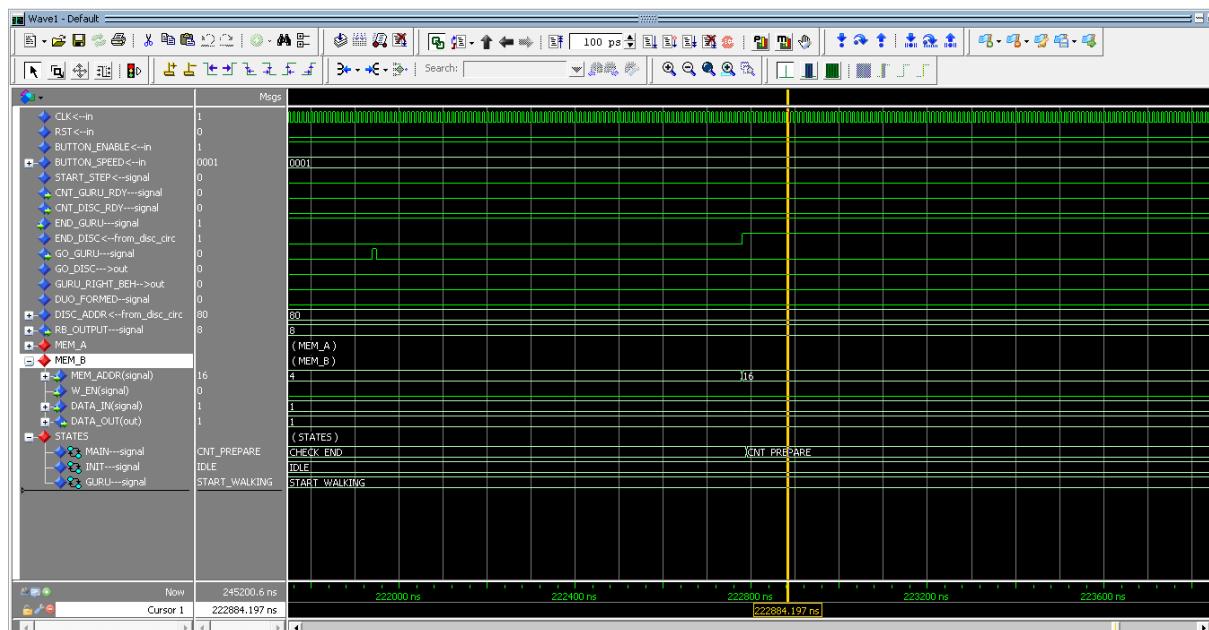

(Imagem 6)

Momento em que `END_DISC = 1` e a `FSM_DISC` chega ao fim da rodada após passar pela casa 4. Importante notar que nessa simulação o guru termina antes do discípulo, então o `FSM_GURU` aguarda o discípulo terminar para uma nova rodada.

**2t) texto: Inclua o trecho do código VHDL da FSM Main onde estes eventos são determinados e explicar o ocorrido**

```
when CHECK_END      => if (end_of_guru = '1') AND (end_of_disc = '1') AND (duo_formed = '1') AND (en_disc = '1') then
    NEXT_STATE <= HIT_POINT;
elsif ((end_of_guru = '1') AND (end_of_disc = '1') AND (duo_formed = '0') AND (en_disc = '1'))
    OR ((end_of_guru = '1') AND (en_disc = '0') AND (duo_formed = '0')) then
    NEXT_STATE <= CNT_PREPARE;
else
    NEXT_STATE <= CHECK_END;
end if;
```

Trecho de código que determina o término da rodada.

Para SIM-2, o guru termina e teremos `(end_of_guru = '1') AND (en_disc = '0') AND (duo_formed = '0')` assim para esse caso o próximo estado é `CNT_PREPARE` para uma nova rodada.


para SIM-3, o guru termina indicando `END_GURU = 1` e a `FSM_GURU` aguarda enquanto o discípulo não termina, quando o discípulo envia o sinal de término `END_DISC = 1` e `DUO_FORMED = 0` teremos `(end_of_guru = '1') AND (end_of_disc = '1') AND (duo_formed = '0') AND (en_disc = '1')`, assim a `FSM MAIN` troca do estado `CHECK_END` para `CNT_PREPARE` para nova rodada.

**b) Para a interação com o Circuit Disciple**

**3c) captura: imagem dos eventos em SIM-3 onde o sinal enable é ativado.**

**Indicar o primeiro efeito que isto causa nos sinais provenientes do circuito do discípulo.**

**3t) Explique a correlação entre o enable e o sinal do discípulo.**

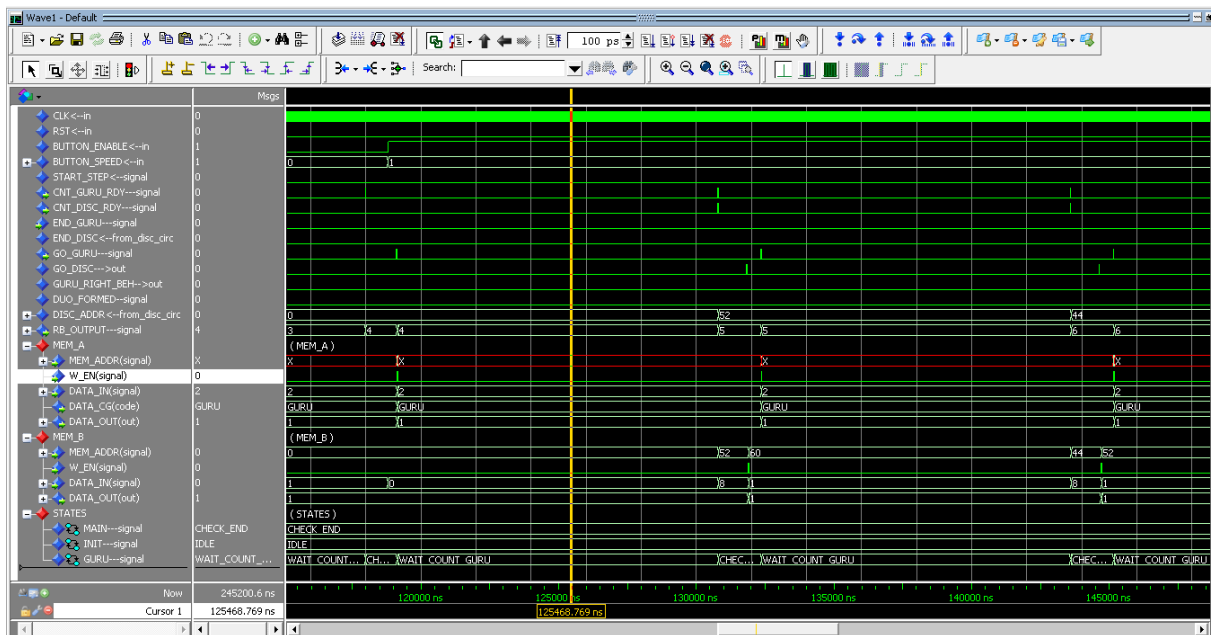

(Imagem 7)

O sinal de Enable é ativo quando o botão é pressionado, isso indica que o jogador deu início ao funcionamento do discípulo. Junto ao sinal de enable o primeiro efeito é a alteração do valor do sinal de velocidade do discípulo, nesse caso  $BUTTON\_SPEED = 1$ . Com o enable ativado e a velocidade definida, o sinal  $CNT\_DISC\_RDY$  pode ser disparado de acordo com a velocidade para computar os passos do discípulo, como também, o sinal  $go\_disc$  agora entra em ação para o estado “CHECK\_LAST” do discípulo tomar a decisão de próximo estado da máquina de estados do discípulo, junto ao sinal  $END\_OF\_DISC$ .

**4c) captura: imagem do evento SIM-3, com a chegada do sinal  $end\_of\_disciple$  e a geração do  $end\_of\_guru$ . Identifique o valor dos respectivos endereços na memória que causaram a ativação destes sinais.**

(Imagem 8)

O endereço de memória que causou o disparo de END\_GURU foi "8"


(Imagem 9)

o endereço de memória que causou o disparo de END DISC foi “80”

**4t) Considerando o número aleatório da SIM-3 para o guru, faça um cálculo aproximado do instante da partida do discípulo (acionamento do enable e do definição do valor de sys\_speed) para que haja o encontro entre o guru e o discípulo, e em que casa (endereço) isto ocorreria. Sugestão: aplique este cálculo no testbench para verificar o sinal de duo formed.**

Podemos disparar o discípulo junto ao disparo do guru em 94785 ns e utilizar a velocidade 4x para causar o encontro com o guru na casa 4, isso pode ser

observado no wave da simulação gerada com as devidas modificações no testbench.

 

(Imagem 10)

```

145 -----
146
147 -- SIM 3 : condicao de jogo sem conflito entre guru e discipulo - deve-se observar toda
148 -- Velocidades iguais para o guru e o discipulo
149
150
151 --wait for 24us;      --tempo para o guru dar alguns passos...
152
153
154 checkWC('0','1','0', 60, 0, 4, 60, 0);  -- durante a caminhada do guru, em 118 us aprox.
155
156 -- o circuito do discipulo aguarda o cnt_disc_rea
157 -- como o discipulo comeca atrasado, nao ha confi
158 -- a partir deste momento o referee se encarrega
159
160 wait for 4us;      --chega no ponto de o discipulo enviar os dados
161
162 checkWC('0','1','0', 52, 60, 4, 52, 8);  --
163
164 wait for 1.1us;    --chega no ponto de o discipulo escrever os dados
165
166 checkWC('0','1','1', 52, 60, 4, 52, 8);  --
167
168 wait for CLK_PERIOD;
169
170 checkWC('0','1','1', 52, 60, 4, 60, 1);  --
171
172 wait for CLK_PERIOD;
173
174 checkWC('0','1','0', 52, 60, 4, 60, 1);  --
175
176 for i in 1 to 6 loop
177
178     wait for 2.08us;    --chega no ponto de o discipulo enviar os dados
179
180     checkWC('0','1','0', 52-i*8, 60-i*8, 4, 52-i*8, 8);  --
181

```



```

181
182     wait for 1.1us;      --chega no ponto de o discipulo escrever os dados
183
184     checkWC('0','1','1', 52-i*8, 60-i*8, 4, 52-i*8, 8);  --
185
186     wait for CLK_PERIOD;
187
188     checkWC('0','1','1', 52-i*8, 60-i*8, 4, 60-i*8, 1);  --
189
190     wait for CLK_PERIOD;
191
192     checkWC('0','1','0', 52-i*8, 60-i*8, 4, 60-i*8, 1);  --
193
194     end loop;
195
196
197     wait for 2.08us;      --chega no ponto de o discipulo enviar os dados
198
199     checkWC('0','1','0', 80, 4, 4, 80, 1);  --
200
201     wait for 1.1us;      --chega no ponto de o discipulo escrever os dados
202
203     checkWC('0','1','1', 80, 4, 4, 4, 1);  --
204
205     wait for CLK_PERIOD;
206
207     checkWC('0','1','0', 80, 4, 4, 4, 1);  --
208
209     wait for 1.2us;      --intervalo de tempo até o discipulo gerar o end_of_disc
210
211
212     checkWC('1','1','0', 80, 4, 4, 80, 1);  --
213
214
215     wait for 2.1us;      --intervalo de tempo até o discipulo gerar o end_of_disc
216
217     checkWC('0','0','0', 0, 0, 0, 0, 0);  --

```