

PSI3451

RELATÓRIO - Projeto 1 – (RAND_NUM com LFSR)

NOME: Vinícius de Barros Silva

#USP: 10335913

DATA DE ENTREGA: 20/06/2022

NOTA:

Parte I: (anexo 1): _____

Parte II.1 (anexo 2): _____

Parte II.2 (anexo 3): _____

Parte II.3 (anexos 4-5): _____

Parte II.4 (anexos 6-7): _____

TOTAL: _____

Instruções para a elaboração do relatório.

O relatório apresenta 2 partes: Parte I para a especificação do LFSR e Parte II para a realização do projeto.

1. As tabelas e quadros devem ser preenchidos nos espaços apropriados e incluídos no corpo do relatório; outros dados deverão ser anexados no final do relatório na ordem em que comparecem neste modelo.
2. Todos os anexos devem ser numerados (a numeração é indicada abaixo).
3. Todos os arquivos, imagens e tabelas anexadas devem **mostrar com clareza as informações solicitadas**
4. Dados relevantes presentes nas imagens devem ser obrigatoriamente destacados. Podem ser usados os seguintes recursos:
 - a. INSERIR COMENTÁRIOS EM CÓDIGOS
 - b. SUBLINHAR VALORES OU OUTROS RESULTADOS
 - c. INDICAR COM SETAS DETALHES RELEVANTES DAS IMAGENS DO WAVE
 - d. OUTRO recurso que permita a fácil identificação de resultados relevantes por parte do leitor.

Parte I

Geração do LFSR e simulação por software

(PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO)

#USP: 10335913


#USP mod 2048 (decimal): 1705

#USP mod 2048 (binário): 110 1010 1001


Polinômio característico resultante (INDICAR ATRAVÉS DE UM CÍRCULO AS POTÊNCIAS RELEVANTES, RISCAR AS DEMAIS):

$$p(x) = x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^1 + 1$$

 Desenhar o circuito correspondente ao seu polinômio característico



ANEXO 1 (acrescentar no final do relatório): esquema do LFSR. Indicar as células REG, EXOR e OR (veja a figura 2 no final deste texto). Este esquema é o que será capturado em VHDL.

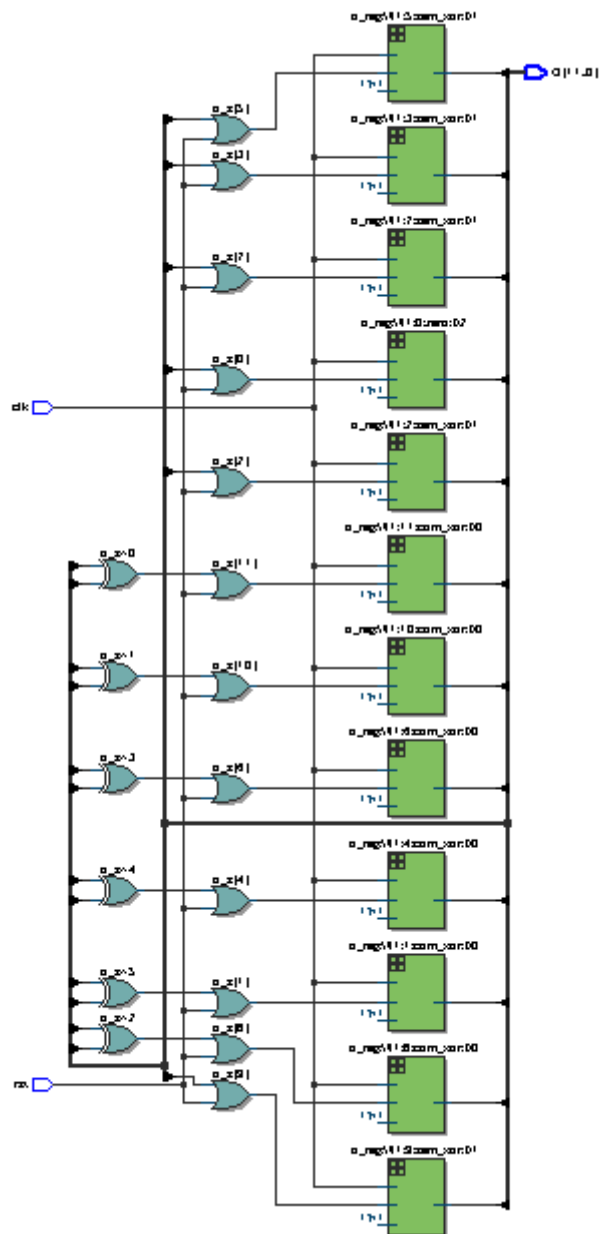

Parte II

1. Resultados das simulações do LFSR pelo software Online CRC BCH Calculator - Code Generator do site (<https://leventozturk.com/engineering/crc/>)

Execute o software por pelo menos 10 ciclos

ANEXO 2 (acrescentar no final do relatório): Impressão das imagens de tela com os resultados da simulação por software (10 ciclos). Resultados em hexadecimal.

Configure

Structure?: Galois LFSR

Polynomial?: Select or **BUILD** or enter below

1110101010011 Bin Xn to X0

$x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^1 + x^0$

Initialise?: 011111111111

Data width?: 1

Process Direction: d[n] to d[0]

Galois LFSR output: 2AD	Galois LFSR output: 55A	Galois LFSR output: AB4	Galois LFSR output: 83B
Galois LFSR output: D25	Galois LFSR output: 719	Galois LFSR output: E32	Galois LFSR output: 137
Galois LFSR output: 26E	Galois LFSR output: 4DC		

Wave1 - Default	Msgs	FFF	2AD	55A	AB4	83B	D25	719	E32	137	26E	4DC
ifsr/q	0											
ifsr/clk	1											
ifsr/rst												
ifsr/q_s	UUUUUUUUUU	1111111111	0010101010	0101010110	1010101010	1000001101	1101001001	0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110
ifsr/d_s	1111111111	0010101010	0101010110	1010101010	1000001101	1101001001	0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110	0100110110

FFF		2AD		55A		AB4		83B		D25
1111111111	0010101010	0101010110	1010101010	1000001101	1101001001	0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110
0010101010	0101010110	1010101010	1000001101	1101001001	0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110	0100110110
D25		719		E32		137		26E		4DC
1101001001	0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110
0111000110	1110001100	0001001101	0010011011	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110	0100110110

Tabela 1 com os 10 primeiros números gerados pelo software. ATENÇÃO: apresentar os números em hexadecimal.

Incluir no corpo do relatório, tabela 1 contendo os 10 estados codificados em HEXADECIMAL (copiados do software).

Tabela 1: Exemplo de resultados da simulação (10 ciclos)

No. de ciclos a partir da semente	Saída do LFSR (hex) na simulação software
1	2AD
2	55A
3	AB4

4	83B
5	D25
6	719
7	E32
8	137
9	26E
10	4DC

2. Código VHDL ESTRUTURAL dos módulos RAND_NUM e LFSR (ver figura 1b no final deste texto).

(Atenção: lembrar que o código do LFSR deve obrigatoriamente respeitar as seguintes características:

- o LFSR terá obrigatoriamente 12 FFs ($Q_{11} \dots Q_0$). As saídas (Q_1 e Q_0) são roteadas para o módulo RAND_NUM (figura 1.b).
- o modelo VHDL do DFF é o fornecido ao aluno (no site da disciplina).
- os modelos VHDL das células XOR e OR devem ser copiadas e adaptadas (se for necessário) de módulos utilizados em aulas anteriores.
- usar obrigatoriamente o comando GENERATE

Criar os códigos VHDL do RAND_NUM e do LFSR

ANEXO 3 (acrescentar no final do relatório): Descrições do RAND_NUM e do LFSR em VHDL.

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código do LFSR onde estão indicadas as posições dos taps e as linhas de código do RAND_NUM onde estão indicadas as conexões (2 bits) entre este módulo e o LFSR.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity lfsr is
  port
  (
    Q          : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
    clk        : in  STD_LOGIC;
    rst        : in  STD_LOGIC
  );
end lfsr;

architecture estrutural of lfsr is

  COMPONENT d_reg
  port
```

```

(
  clk : in STD_LOGIC;
  load : in STD_LOGIC;
  d    : in STD_LOGIC;
  q    : out STD_LOGIC
);
END COMPONENT;

signal q_s : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
signal d_s : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);

begin

-- for generate para criar lfsr
R1 : for n in 11 downto 0 generate
-- instanciando o lfsr
      com_xor: if (n = 11) or (n = 10) or (n=8) or (n=6) or (n=4) or (n=1)
generate
          D0 :d_reg port map(clk,'1',d_s(n),q_s(n));
          d_s(n) <= ((q_s(n-1) xor q_s(11)) or rst );
        end generate com_xor;

      sem_xor: if (n=9) or (n=7) or (n=5) or (n=3) or (n=3) or (n=2) generate
          D1 :d_reg port map(clk,'1',d_s(n),q_s(N));
          d_s(n) <= (q_s(n-1) or rst);
        end generate sem_xor;

      zero: if n = 0 generate
          D2 :d_reg port map(clk,'1',d_s(n),q_s(n));
          d_s(n) <= (q_s(11) or rst);
        end generate zero;
      end generate R1;

Q <= q_s;

end architecture estrutural;

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity rand_num is
  generic
  (
    WIDTH : natural := 8
  );

```

```

port
(
  clk : in STD_LOGIC;
  rst: in STD_LOGIC;
  rand_number      : out STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0)
);
end rand_num;

architecture structural of rand_num is
-- declara componente lfsr
  COMPONENT lfsr
    port
    (
      Q      : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
      clk    : in STD_LOGIC;
      rst    : in STD_LOGIC
    );
  END COMPONENT;

  signal q_s : STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
  --signal q2 : std_logic_vector (1 downto 0);


begin
  -- liga o sinal q_s ao Q do lfsr
  L0 : lfsr
    PORT MAP(q_s,clk,rst);
  -- liga o sinal nas saídas concatenando zeros
  rand_number <= ( 0      => q_s(0),
    1      => q_s(1),
    others => '0');
end structural;

```

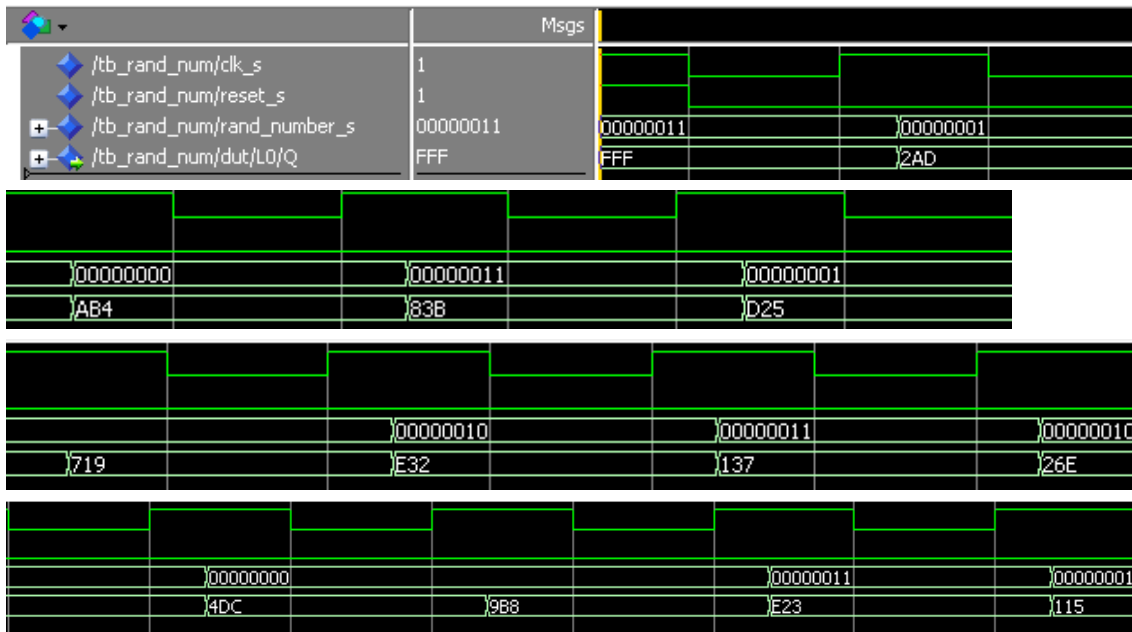3. Códigos VHDL para o arquivo de estímulos e para o respectivo *testbench* para a simulação do módulo RAND_NUM (lembrando que o LFSR é um sub-módulo) através do ModelSim.

(Atenção: lembrar que os estímulos devem obrigatoriamente mostrar (na carta de tempos no Wave) as seguintes situações:

- A condição inicial do LFSR
- A sequência das 10 saídas do LFSR (em hexadecimal) demonstrando serem as mesmas obtidas na simulação por software (os resultados devem estar visíveis na figura).
- A sequência de 10 saídas do módulo RAND_NUM (2 bits)



(imagem wave_rand_num_10_ciclos.png anexada)

Código VHDL do arquivo de estímulos para simulação de RAND_NUM

ANEXO 4 (acrescentar no final do relatório): código do arquivo de estímulos

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código correspondentes ao estabelecimento da condição inicial e o início da sequência de 10 (ou mais) ciclos. Estas linhas também podem ser identificadas através da inserção de comentários no código.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

-- teste para o rand_num
entity stimuli_rand_num is
    generic
    (
        CLK_PERIOD      : TIME    := 10ns
    );
    port
    (
        clk              : out STD_LOGIC;
        rst              : out STD_LOGIC
    );
end stimuli_rand_num;

architecture test of stimuli_rand_num is
    signal clk_s : STD_LOGIC;

    component clock_generator

```

```

generic (
  CLK_PERIOD      : TIME := 10ns
);

```

```

port (
  clk : out STD_LOGIC
);

```

```

end component ;

```

```

begin

```

```

  clk <= clk_s;

```

```

  clock: clock_generator
    port map
    (
      clk    => clk_s
    );

```

```

  sim : process

```

```

    procedure inicia_reset is
    begin
      rst <= '0';
    end procedure inicia_reset;

```

```

    procedure reset_activate is -- reset activation procedure
    begin
      wait until falling_edge(clk_s);
      rst <= '1';
      wait for CLK_PERIOD;
      rst <= '0';
    end procedure reset_activate;

```

```

  begin

```

```

    -- inicia reset em 0

```

```

    inicia_reset;

```

```

    wait for CLK_PERIOD;

```

```

    -- depois de reset em 0, seta o reset para dar inicio ao funcionamento do

```

```

    lsfr

```

```

    reset_activate;

```

```

    wait for 22*CLK_PERIOD;

```

```

    -- após 22 ciclos reseta denovo

```

```

    reset_activate;

```

```

        wait;
    end process sim;
end architecture test;

```

ANEXO 5 (acrescentar no final do relatório): código do *testbench*

ATENÇÃO: ressaltar (sublinhar) as linhas de código que indicam os componentes presentes no testbench e as ligações entre eles.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
USE IEEE.numeric_std.all;

```

```

ENTITY tb_rand_num IS
    GENERIC(
        WIDTH      : NATURAL := 8
    );

```

```

END tb_rand_num ;

```

```

ARCHITECTURE arch OF tb_rand_num IS

```

```

    COMPONENT rand_num IS
        GENERIC(
            WIDTH      : NATURAL := 8
        );
        port(
            clk, rst    : IN  STD_LOGIC;
            rand_number : OUT STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1
downto 0)
        );
    END COMPONENT;

```

```

    COMPONENT stimuli_rand_num IS
        port(
            clk, rst: OUT STD_LOGIC
        );
    END COMPONENT;

```

```

    SIGNAL clk_s, reset_s      : STD_LOGIC;
    SIGNAL rand_number_s      : STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1
downto 0) ;

```

BEGIN

dut : rand_num

GENERIC MAP(WIDTH)

PORT MAP(

clk => clk_s,

rst => reset_s,

rand_number => rand_number_s

);

stimuli : stimuli_rand_num

PORT MAP(

clk => clk_s,

rst => reset_s

);

end arch;

4. Resultados das simulações através do programa ModelSim

Simulação do RAND_NUM mostrando a correta a condição inicial do LFSR

ANEXO 6 (acrescentar no final do relatório): Imagem do WAVE ilustrando a condição inicial do LFSR

ATENÇÃO: a condição deve estar identificada por seta ou círculo.




(imagem condicao_inicia_lfsr.png)

Simulação do RAND_NUM mostrando a correta geração da sequência pseudo-aleatória

ANEXO 7 (acrescentar no final do relatório): Imagem do WAVE ilustrando: a) a sequências de 10 saídas do LFSR (os mesmos percorridos durante a simulação com o software); b) a saída de RAND_NUM com os dois bits b1 e b0 destacados.

ATENÇÃO: as saídas do LFRS devem estar identificadas pelos mesmos valores HEXADECIMAIS apresentados no anexo 2 e Tabela 1 (para fácil identificação). Os valores de saída do LFSR e do RAND_NUM deverão estar evidenciadas com setas ou círculos.

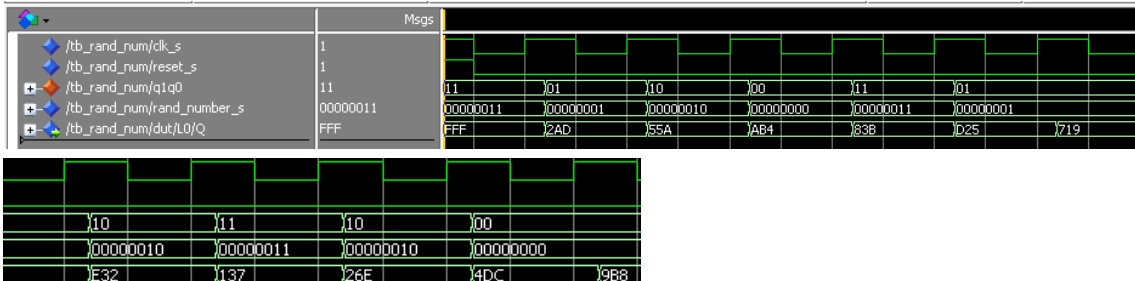(imagem wave_rand_num_destaque_q0q1_10_ciclos.png)



Apresentar, nesta seção, uma tabela como a Tabela 2, de exemplo, com os 10 primeiros números gerados após a semente pelo software e pelo hardware. Use HEX para facilitar comparação.

Tabela 2. Exemplo de tabela a apresentar

No. de ciclos a partir da semente	Saída do LFSR (hex) na simulação software	Saída do LFSR (hex) na simulação hardware
1	2AD	2AD
2	55A	55A
3	AB4	AB4
4	83B	83B
5	D25	D25
6	719	719
7	E32	E32
8	137	137
9	26E	26E
10	4DC	4DC

Observe e comente em um quadro, como no exemplo abaixo:

- 1) se os resultados das simulações por software e pelo ModelSim foram iguais.
- 2) Foram resultados esperados? não esperados? por que?

Os resultados para simulação por software e por hardware foram os mesmos. Isso era realmente o comportamento esperado caso o código estivesse certo. O software nos fornece a sequência de números geradas por determinado LFSR de acordo com seu polinômio específico, a implementação desse LFSR utilizando flip flops, xor e or deve ter a mesma sequência.

Apresentar, nesta seção, uma tabela como a Tabela 3, de exemplo, com os 10 primeiros números aleatórios gerados pelo LFSR e os gerados no RAND_NUM. Use HEX para facilitar comparação.

Tabela 3. Exemplo de tabela a apresentar

No. de ciclos a partir da semente	Saída do LFSR (hex)	Saída do Rand_num (com 2 bits: MSB, LSB)
1	2AD	00000001 (01)
2	55A	00000010 (10)
3	AB4	00000000 (00)
4	83B	00000011 (11)
5	D25	00000001 (01)
6	719	00000001 (01)
7	E32	00000010 (10)
8	137	00000011 (11)
9	26E	00000010 (10)
10	4DC	00000000 (00)

Observe e comente em um quadro, como no exemplo abaixo:

- 1) se a aleatoriedade dos valores de saída do LFSR foi observada na saída do módulo RAND_NUM.
- 2) compare a pseudo-aleatoriedade do LFSR e dos 2 bits de saída.

Sim, podemos observar em RAND_NUM a aleatoriedade gerada pela saída do LFSR, já que o RAND_NUM é gerado a partir da sequência do LFSR. A sequência gerada pelo LFSR demora a repetir valores dado o número grande de possibilidades para o próximo estado, sendo um número de 12 bits, porém a sequência gerada pelos dois bits extraídos do LFSR tem apenas 4 possibilidades, isso causa um aumento na aleatoriedade, dado ser muito mais provável a repetição das possibilidades.