

VINÍCIUS DE BARROS SILVA 10335913

Aula 2:

g) É necessário criar uma biblioteca (subdiretório) de trabalho no contexto do Modelsim. Esta será denominada work. Selecione a opção File -> New -> Library. Na caixa de diálogo, selecione “new library and a logical mapping to it” e digite work em library name e work em library physical name. Novamente, observe o que acontece na janela "Transcript".

Pergunta: qual é o comando-linha correspondente?

```
-# reading C:\modeltech64_10.1d\win64\../modelsim.ini
vlib work
vmap work work
# Copying C:\modeltech64_10.1d\win64\../modelsim.ini to modelsim.ini
# Modifying modelsim.ini
# ** Warning: Copied C:\modeltech64_10.1d\win64\../modelsim.ini to
modelsim.ini.
#      Updated modelsim.ini.
```

h) Selecione o arquivo full_adder_1.vhd e clique no botão Compile. Clique em Done.

Observação: Devem aparecer na janela "Transcript" as mensagens a seguir, indicando a

correta compilação sem erros:

- a. # -- Compiling entity
- b. # -- Compiling architecture
- c. # Errors: 0, Warnings: 0

Pergunta: qual é o comando-linha correspondente?

```
vcom -reportprogress 300 -work work
C:/Users/Vinicius/Desktop/USP/PSI3451_wang/aula_2/fa_1/full_adder_1.
vhd
# Model Technology ModelSim SE-64 vcom 10.1d Compiler 2012.11 Nov
1 2012
# -- Loading package STANDARD
# -- Loading package TEXTIO
# -- Loading package std_logic_1164
# -- Compiling entity full_adder_1
# -- Compiling architecture dataflow of full_adder_1
```

k) Selecione a aba Visibility → Apply full visibility to all modules (full debug mode) →

OK. Carregue a simulação clicando novamente em OK na janela Start Simulation.

Pergunta: qual é o comando-linha correspondente?

```
vsim -gui -voptargs=+acc work.full_adder_1
# vsim -gui -voptargs=+acc work.full_adder_1
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
#
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading work.full_adder_1(dataflow)#1
```

Pergunta: como é o comportamento do circuito em termos de tempos de atraso? De que


forma são as dependências entre as operações lógicas na descrição VHDL e como os atrasos

são transmitidos?


Item 1) Captura e simulação do somador completo full_adder_1 (com atrasos inerciais)

Os atrasos foram ditados na descrição VHDL, para and2 2ns para or3 4ns e para xor 4ns. Assim, o circuito para z_out apresenta um atraso de 8ns devido a duas portas xor com atraso 4ns, o c_out também apresenta 8ns de atraso, 3ns devido aos and2 e 5ns do or3. A dependência é : z_out fica pronto após o sinal aux_xor (4ns) estar pronto e passar pela xor2 (4ns). c_out fica pronto após os sinais aux_and2 (3ns) ficarem prontos paralelamente e passarem pela porta or3 (5ns). O atraso é propagado em série nas portas lógicas ligadas em série.

Hamming 1

 

Hamming 2

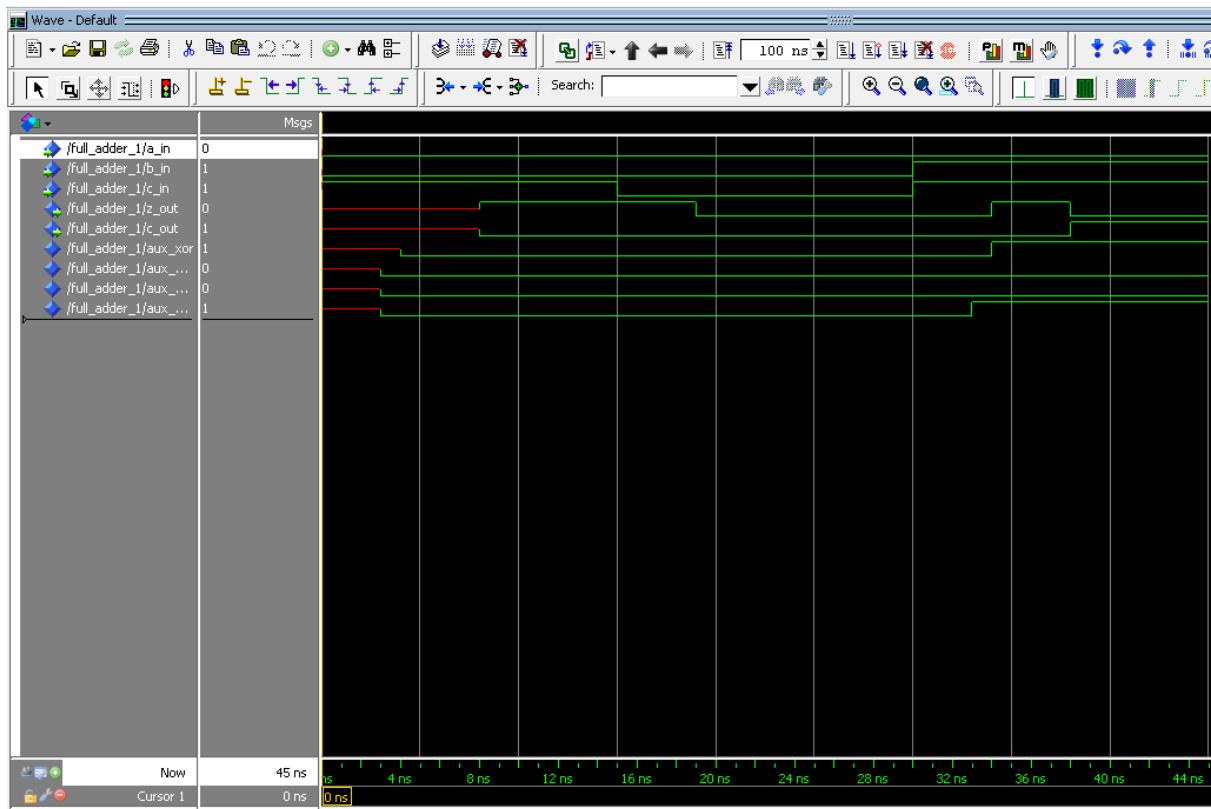

Pergunta: como é o novo comportamento do circuito em termos de tempos de atraso? De

que forma as dependências entre as operações lógicas na descrição influenciam os

atrasos? Confirme que a simulação de atraso DELTA corresponde à simulação do item

1), porém com os tempos de atraso retraídos.

Item 2) Captura e simulação do somador completo full_adder_1 com atraso delta


a) Fazer upload de curva de simulação com as transições de distância de Hamming 1

(jpg ou bmp). Anotar as dependências nas transições de atualização dos sinais z_out,

c_out, aux_and_1, aux_and_2, aux_and_3 e aux_xor (estudar nas expressões como a

transição de um sinal afeta um outro).

Dessa vez praticamente todas as portas responderam imediatamente em 0ns, e aparentemente não houve propagação do atraso, isso se deve ao fato de quando o atraso não é especificado o simulador coloca um atraso infinitesimal, esse atraso infinitesimal pode ser observado em vermelho no início da simulação. Também não aparece a propagação do atraso pois a multiplicação de infinitesimal por um número é infinitesimal.

 

d) Guarde os resultados do Wave para comparação.

Perguntas: seguindo as recomendações, a simulação mostrou o comportamento

esperado do circuito como descrito na apostila de conceitos? Quais foram os tempos


de atraso verificados para as portas lógicas? Foi o esperado? Por que?

Pergunta: como se compara os resultados com os da seção 1?

Item 3) Captura e simulação do somador completo `full_adder_2` no modelo estrutural

A simulação não mostrou o comportamento apresentado na apostila de conceitos, isso se deve ao fato de as portas lógicas não terem sido instanciadas com os valores da apostila. No caso, os atrasos instanciados na descrição vhdL foram: xor2 com 13ns, and2 com 10n e or3 com 15ns. assim para z_out temos: $\text{and2} + \text{or3} = 25\text{ns}$
c_out temos: $2 \times \text{xor2} = 26\text{ns}$.

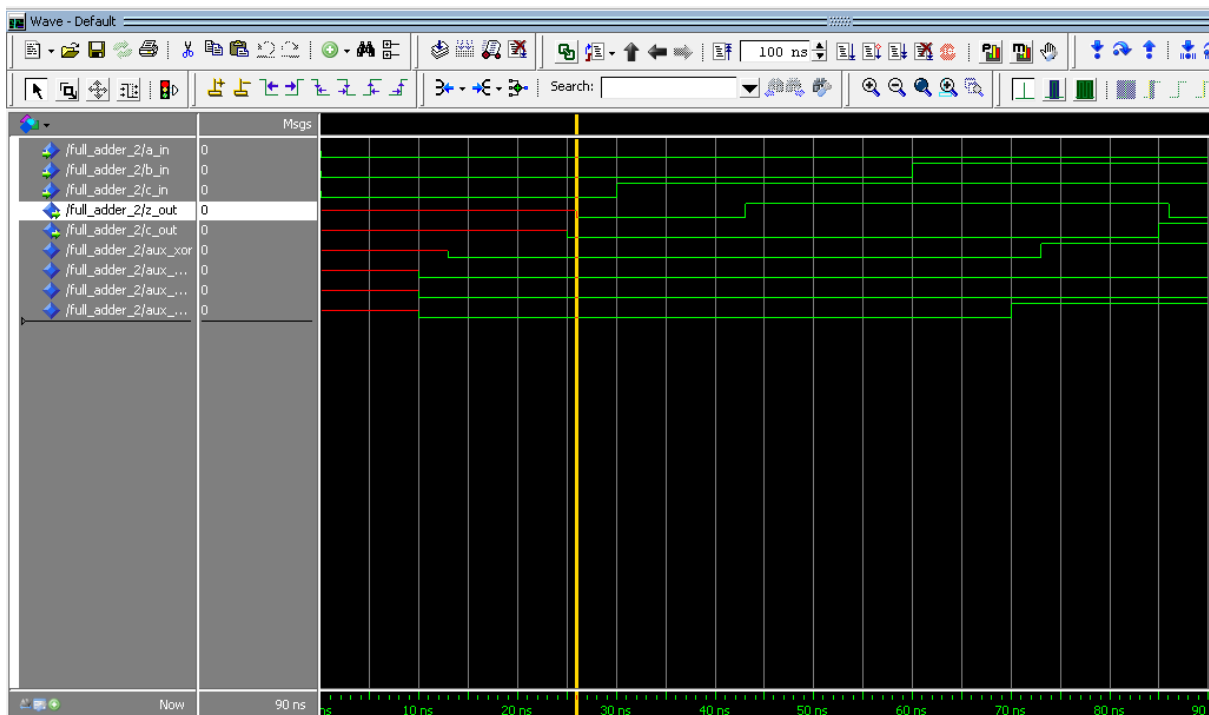Na seção 1 tínhamos atrasos menores devido ao atraso descrito no código, porém o comportamento do circuito foi o mesmo.



c) Repita o procedimento de captura, compilação e simulação do item 3)

Perguntas: quais foram os tempos de atraso verificados para as portas lógicas? Por que?

Pergunta: como se compara os resultados com os das seções 2 e 3?

Item 4) Captura, compilação e simulação do somador no modelo estrutural com alterações nas instanciações (sem generic)


and2= 3ns

xor2 = 4ns

or3 = 5ns

Esse tempo de atraso se deve ao instanciamento das portas lógicas no código, como não há especificação para o generic, é usado o valor definido como padrão, no caso os valores descritos acima.


diferente da seção 2 aqui há um atraso determinado como padrão na criação dos componentes, assim ocorre um atraso. Já na seção 3 foi instanciado usando generic valores maiores do que os padrões para os atrasos das portas lógicas, assim o circuito demorou mais para chegar no resultado.

 

Item 5) Projeto, captura, compilação e simulação do somador de 4 bits no modelo estrutural

 d) Faça um esboço do ripple-carry adder com todos os seus sinais externos e internos.

Pode-se observar que o resultado da soma foi obtido em 79ns enquanto o valor do carry só pode ser apresentado em 83ns isso é devido ao atraso de propagação do carry ao longo dos somadores.




```

4  entity rc_adder_1 is
5      generic
6      (
7          WIDTH  : natural := 4
8      );
9      port
10     (
11         a_i, b_i      : in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
12         z_out         : out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
13         c_i           : in STD_LOGIC;
14         c_o           : out STD_LOGIC
15     );
16
17 end rc_adder_1;
18
19
20 architecture structural of rc_adder_1 is
21
22     component full_adder_2
23     port
24     (
25         a_in, b_in, c_in      : in STD_LOGIC;
26         z_out, c_out          : out STD_LOGIC
27     );
28
29     end component;
30
31     component full_adder_1
32     port
33     (
34         a_in, b_in, c_in      : in STD_LOGIC;
35         z_out, c_out          : out STD_LOGIC
36     );
37
38     end component;

```

```

39
40     signal carry: STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
41
42     begin
43
44
45         f1 :full_adder_2
46         PORT MAP(a_i(WIDTH-1),b_i(WIDTH-1),c_i,z_out(WIDTH-1),carry(WIDTH-1));
47
48
49         f2 :full_adder_2
50         PORT MAP(a_i(WIDTH-2),b_i(WIDTH-2),carry(WIDTH-1),z_out(WIDTH-2),carry(WIDTH-2));
51
52
53         f3 :full_adder_2
54         PORT MAP(a_i(WIDTH-3),b_i(WIDTH-3),carry(WIDTH-2),z_out(WIDTH-3),carry(WIDTH-3));
55
56         f4 :full_adder_1
57         PORT MAP(a_i(0),b_i(0),carry(WIDTH-3),z_out(0),carry(0));
58
59         c_o <= carry(0);
60
61
62     end structural;

```